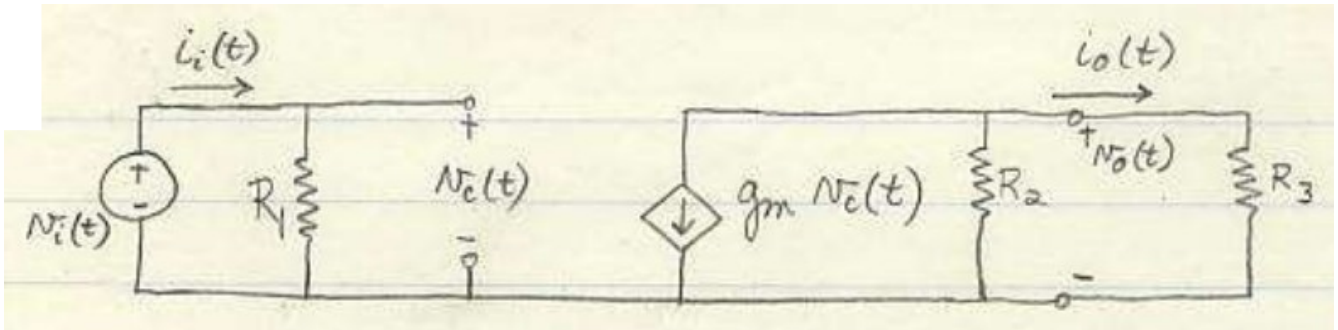



Problèmes

Exprimez $v_o(t)$ en fonction de $v_i(t)$, R_1 , R_2 , ... et g_m .


No 1



No 2

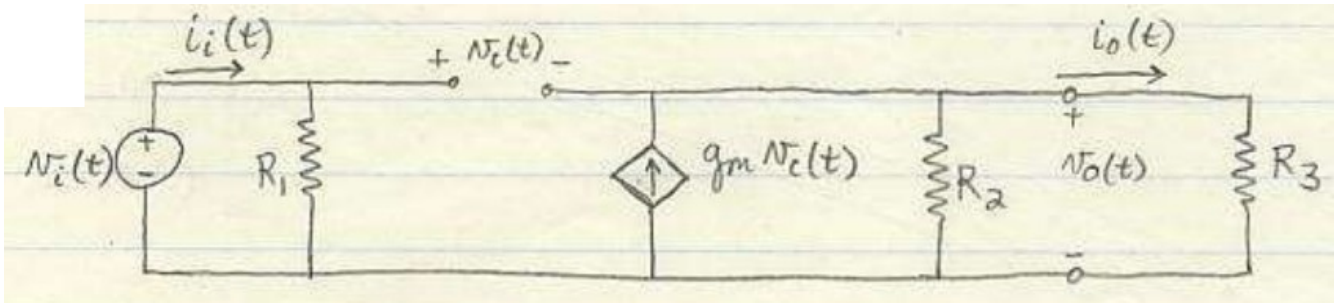


No 3

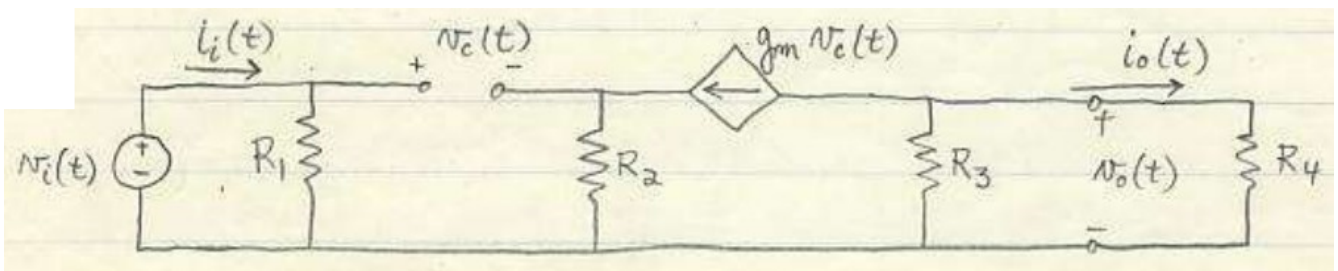


Exprimez $v_o(t)$ en fonction de $v_i(t)$, R_1 , R_2 , ... et h .


No 4

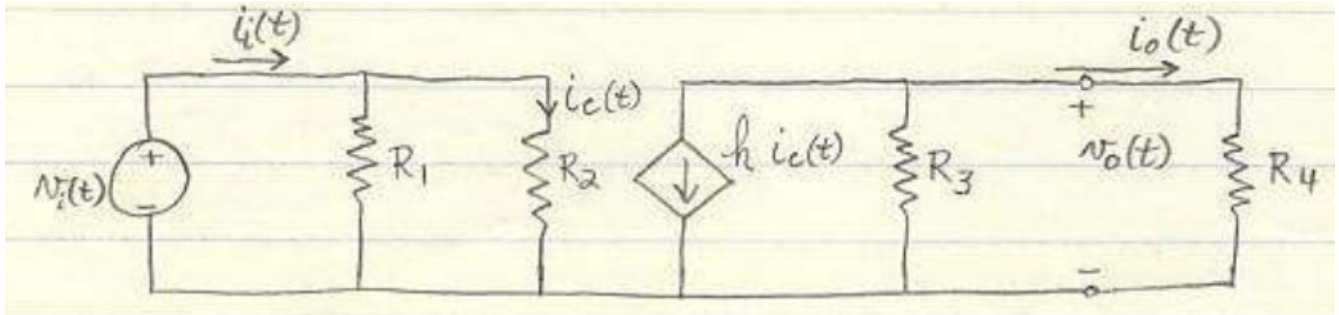

No 5

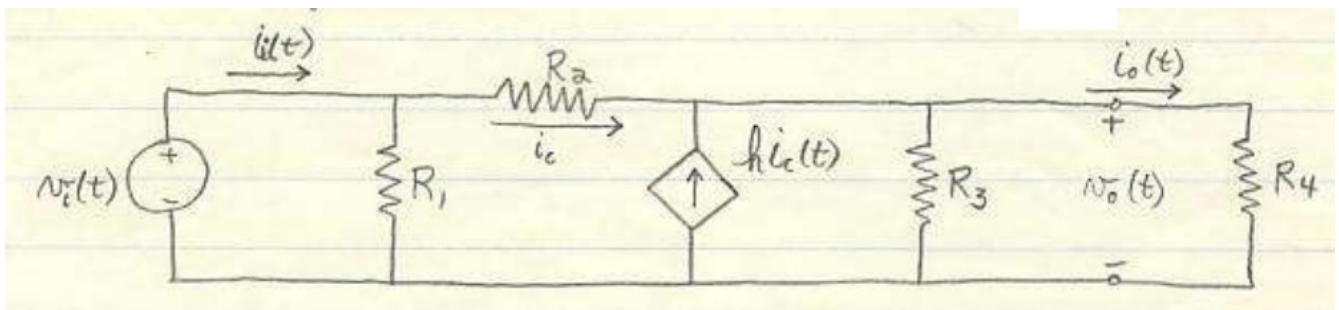

No 6

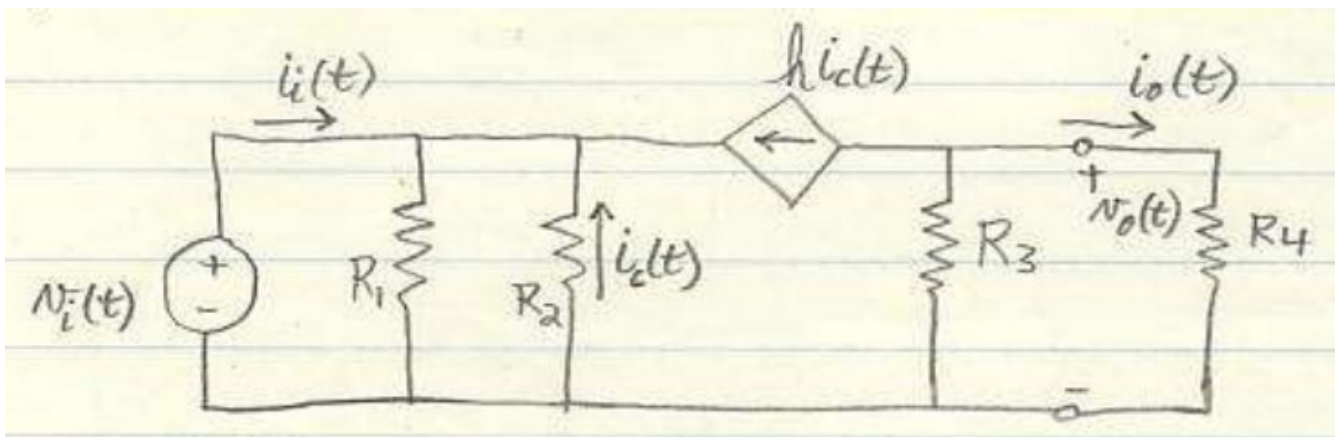

Solutions

No 1

$$\text{Loi d'Ohm} \Rightarrow v_o = -g_m v_c(t) (R_2 \parallel R_3)$$

Il est évident que $v_c(t) = v_i(t)$. Donc

$$v_o(t) = -g_m v_i(t) (R_2 \parallel R_3)$$

No 2

$$\text{Loi d'Ohm} \Rightarrow v_o(t) = g_m v_c(t) (R_2 \parallel R_3)$$

Il est clair que $v_c(t) = v_i(t) - v_o(t)$. Donc

$$v_o(t) = g_m (R_2 \parallel R_3) [v_i(t) - v_o(t)]$$

$$\Rightarrow v_o(t) = \frac{g_m (R_2 \parallel R_3)}{1 + g_m (R_2 \parallel R_3)} v_i(t)$$

No 3

Loi d'Ohm $\Rightarrow v_o(t) = -g_m v_c(t) (R_3 \parallel R_4)$. Mais

on a aussi $v_c(t) = v_i(t) - R_2 g_m v_c(t)$

$$\Rightarrow v_c(t) = \frac{v_i(t)}{1 + R_2 g_m}$$

No 4

Loi d'Ohm $\Rightarrow v_o(t) = -h i_c(t) (R_3 \parallel R_4)$. Mais

$i_c(t) = v_c(t) / R_2$ d'après la loi d'Ohm. On a donc :

$$v_o(t) = -\frac{h (R_3 \parallel R_4)}{R_2} v_c(t)$$

No 5

$$\text{Loi d'Ohm} \Rightarrow v_o(t) = (h+1) i_c(t) (R_3 \parallel R_4).$$

$$i_c(t) = \frac{v_i(t) - v_o(t)}{R_2}$$

Il s'ensuit que

$$v_o(t) = \frac{(h+1)(R_3 \parallel R_4)}{R_2} [v_i(t) - v_o(t)]$$

$$\Rightarrow v_o(t) = \frac{(h+1)(R_3 \parallel R_4)}{R_2 + (h+1)(R_3 \parallel R_4)} v_i(t).$$

No 6

$$\text{Loi d'Ohm} \Rightarrow v_o(t) = -h i_c(t) (R_3 \parallel R_4).$$

$$i_c(t) = -v_i(t) / R_2$$

Il s'ensuit que $v_o(t) = h \frac{(R_3 \parallel R_4)}{R_2} v_i(t).$