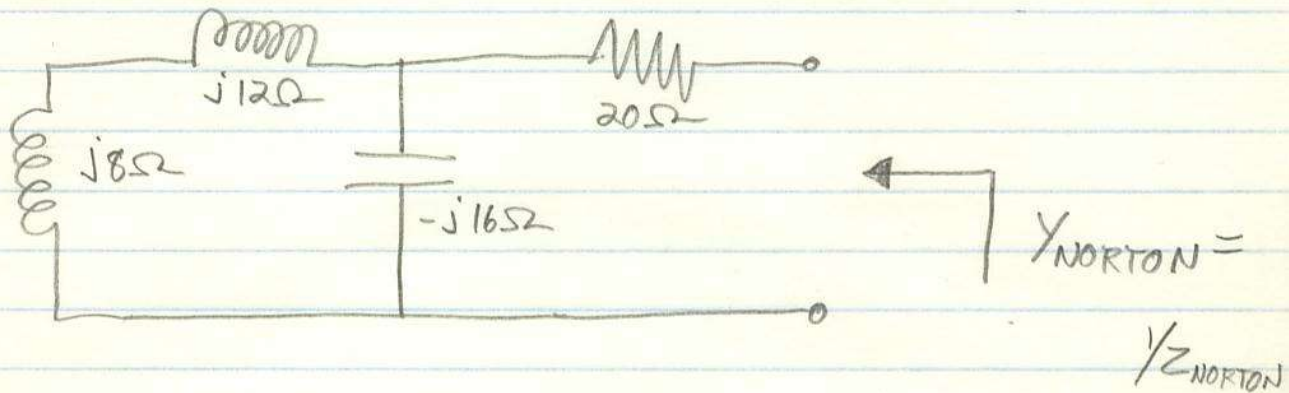


Solution P8-9


(a) L'admittance Y_{NORTON} est obtenue en annulant toutes les sources :



$$Z_{\text{NORTON}} = 20\Omega + (j20\Omega \parallel -j16\Omega)$$
$$= 20\Omega - j80\Omega$$


$$\Rightarrow Y_{\text{NORTON}} = 2.94 \text{ m}\mathcal{U} + j11.8 \text{ m}\mathcal{U}$$

V_{oc} est obtenue du circuit suivant :

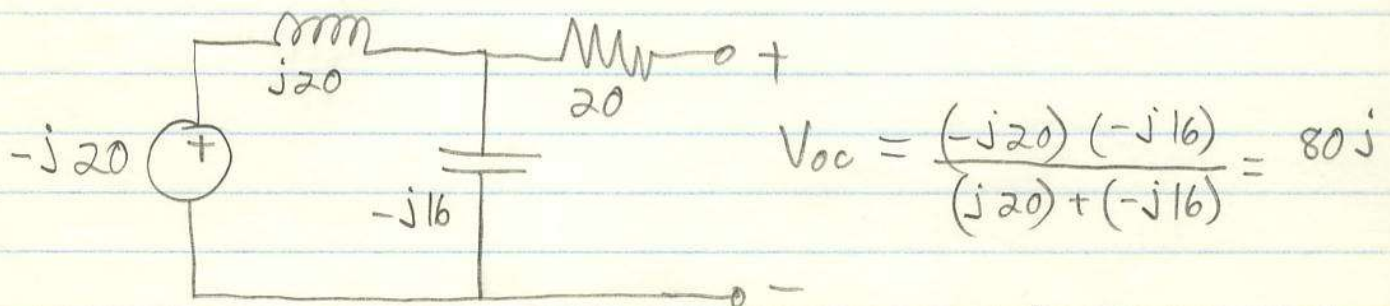


$$\Rightarrow I_{\text{NORTON}} = \frac{V_{\text{oc}}}{Z_{\text{NORTON}}} = \frac{80j}{20 - 80j} = -0.941 + j0.235$$

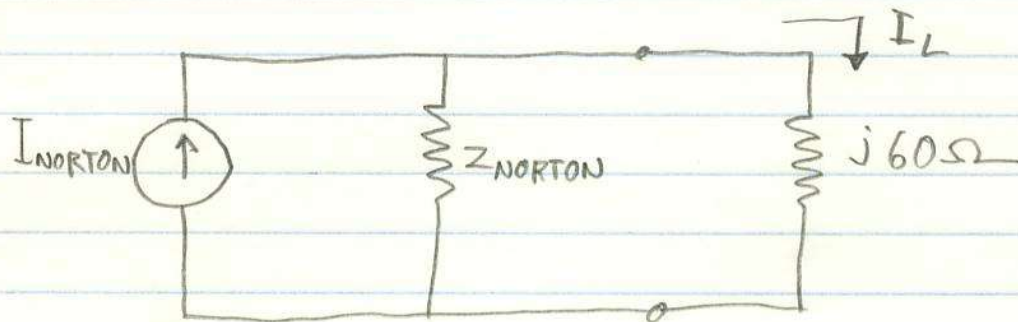On calcule alors le courant dans Z_L avec le diviseur de courant:



$$I_L = \frac{I_{NORTON} Z_{NORTON}}{Z_{NORTON} + j60} = -2 + 2j$$
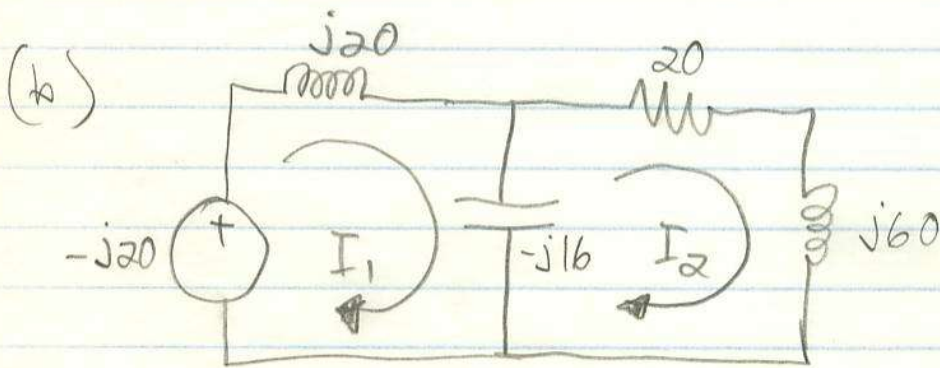
$$\Rightarrow i_L(t) = \underline{\underline{4 \cos(\omega t + 135^\circ) \text{ ampères.}}}$$




$$\text{maille I: } (-j20) - (j20)I_1 - (-j16)(I_1 - I_2) = 0$$

$$\text{maille II: } -(-j16)(I_2 - I_1) - (20 + j60)I_2 = 0$$

en solutionnant (MAPLE V) on trouve:


$$\begin{aligned} I_2 &= -2 + 2j \Rightarrow \underline{\underline{i_2(t) = 4 \cos(\omega t + 135^\circ) \text{ A.}}} \\ I_1 &= 3 - 8j \end{aligned}$$

P8.11

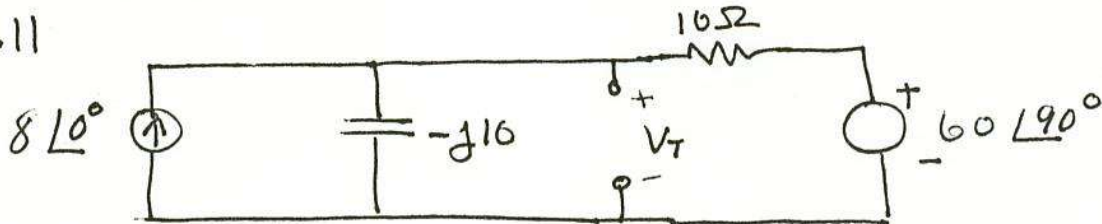

Find Thevenin equivalent of circuit

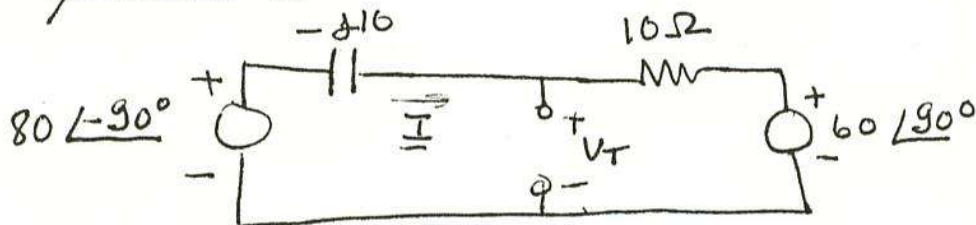Easiest way is to use source transformation. The above circuit is equivalent to:



Let's find \underline{I} in above circuit

$$\begin{aligned} \underline{I} &= \frac{80 \angle -90^\circ - 60 \angle 90^\circ}{10 - j10} = \frac{140 \angle -90^\circ}{10\sqrt{2} \angle -45^\circ} \\ &= \frac{14}{\sqrt{2}} \angle -45^\circ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{and } V_T &= 60 \angle 90^\circ + 10 \times \frac{14}{\sqrt{2}} \angle -45^\circ = 70 - 10j \\ &= 70,7 \angle -8,1^\circ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Z_T &= \frac{10 \Omega \times -j10}{10 - j10} = \frac{-j10}{1 - j} = -j5(1 + j) \\ &= 5 - j5 \\ &= 7,07 \angle -45^\circ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{and finally } \underline{I}_2 &= \frac{V_T}{Z_T + Z_L} = \frac{70 - 10j}{5 - j5 + 10j} = \frac{70 - 10j}{5 + j5} \\ &= 10 \angle -53^\circ \end{aligned}$$